Arquitetura de Computadores

PROF. ISAAC

Mecanismos de Interrupção e Exceção

Interrupções externa

- > Acontecem quando o controlador recebe um sinal requisitando a execução de uma sub-rotina específica;
- > O controlador troca a execução do código principal pelo da interrupção e depois retorna ao código principal

Praticamente todos os computadores oferecem um mecanismo por meio do qual outros módulos (E/S, memória) podem interromper o processamento normal do computador.

A tabela abaixo lista as classes mais comuns de interrupção:

| Programa | Gerada por alguma condição que ocorre como resultado da execução de uma instrução, como o <i>overflow</i> aritmético, divisão por zero, tentativa de executar uma instrução de máquina ilegal ou referência fora do espaço de memória permitido para o usuário. |
|-------------------|---|
| Timer | Gerada por um timer dentro do processo. Isso permite que o sistema operacional realize certas funções regularmente. |
| E/S | Gerada por um controlador de E/S para sinalizar o término normal de uma operação ou para sinalizar uma série de condições de erro. |
| Falha de hardware | Gerada por uma falha como falta de energia ou erro de paridade de memória. |


As interrupções são um mecanismo essencial nos sistemas computacionais modernos, permitindo que os processadores respondam a eventos externos ou internos de forma eficiente.


Uma interrupção é um sinal enviado para o processador que indica a ocorrência de um evento que requer atenção imediata. Quando o processador recebe uma interrupção, ele suspende temporariamente a execução do programa atual e passa a executar uma rotina de tratamento de interrupção (Interrupt Service Routine - ISR) associada ao evento específico.

As interrupções podem ser categorizadas como:

Interrupções de hardware (externas): Essas são geradas por dispositivos de hardware externos ao processador, como periféricos (teclado, mouse, disco rígido) ou controladores de interrupção. Geralmente, são usadas para sinalizar a conclusão de uma operação de E/S ou para solicitar atenção do processador em resposta a eventos externos.

Interrupções de software (internas): Essas são geradas internamente pelo próprio processador, geralmente como resultado de uma instrução de software específica (por exemplo, uma chamada de sistema) ou devido a condições excepcionais (como uma divisão por zero, acesso ilegal à memória ou estouro de pilha). As interrupções de software são usadas para implementar funcionalidades do sistema operacional, como chamadas de sistema e gerenciamento de exceções.

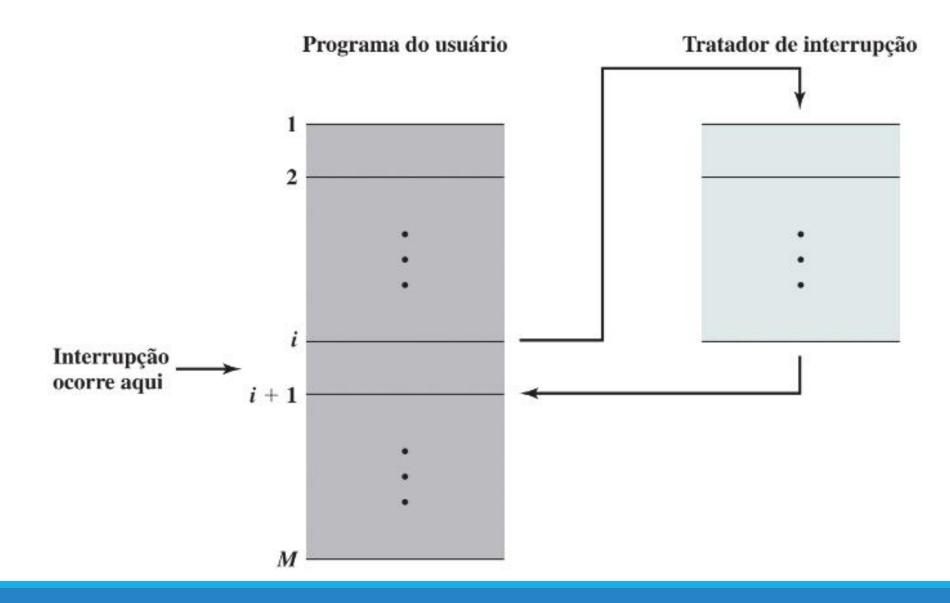

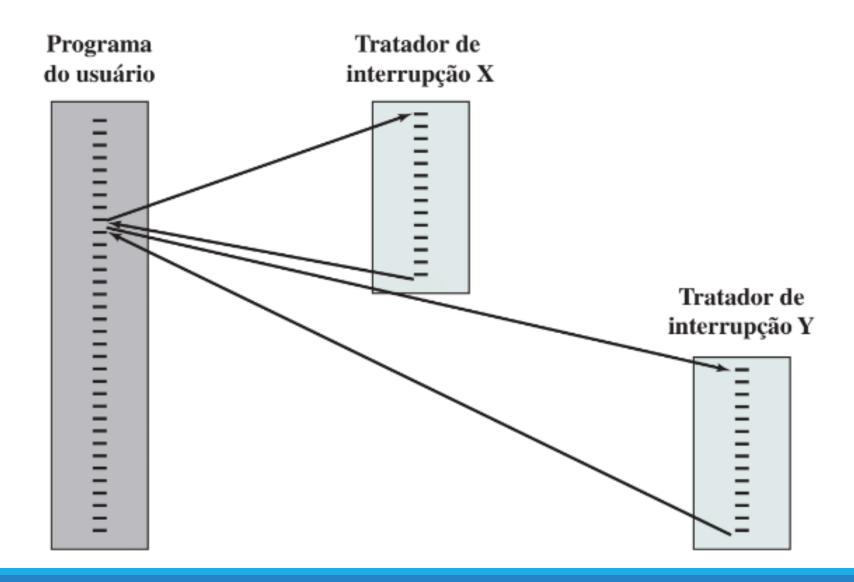


Interrupções básicas

Formas de Gerenciamento de Variáveis num Sistema Microcontrolado (Por varredura e por interrupção)

- Por varredura: é realizado dentro do programa principal;
- Por interrupção: quando um sinal elétrico conectado a um pino do microcontrolador dispara a execução de uma instrução de chamada a sub-rotina de atendimento a uma fonte de interrupção que deve ser armazenada num endereço prédefinido pelo fabricante;

Funcionamento da Interrupção no programa

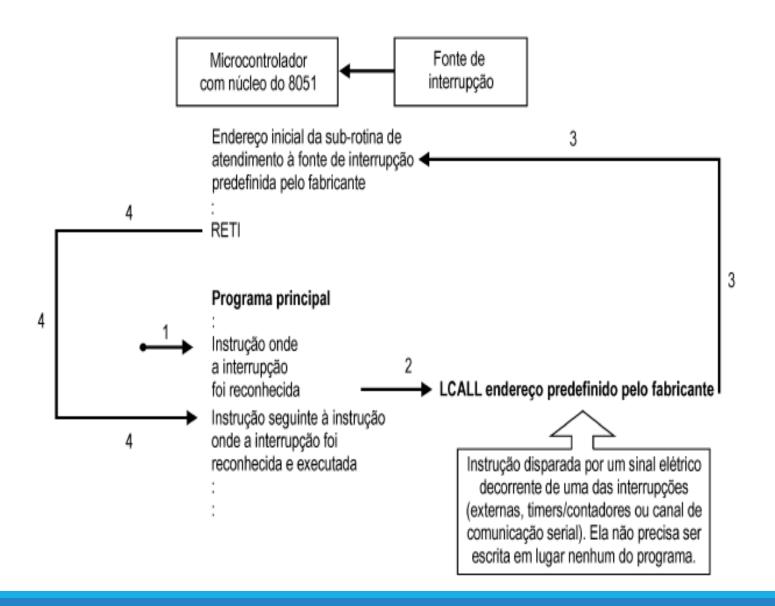

- > Temos 4 tipos de interrupções:
 - Interrupção externa;
 - Temporizador (timer);
 - Contador;
 - Serial.

Interrupções do 8051

- > 2 temporizadores/contadores: TF0 e TF1;
- > 2 interrupções externas: INT0 e INT1;
- > 1 comunicação serial: SI

Configuração das interrupções

É necessário usar registradores especiais:

- > IE: Interrupt Enable Register;
- > IP: Interrupt Priority Register;
- > TCON: Timer/Counter Control Registrer;
- > TMOD: Timer/Counter Modes Register;
- > TLx e THx: registradores de timers;


Registrador: IE (Interrupt Enable)

O registrador IE (Interrupt Enable) permite um controle completo e individual sobre a habilitação e a desabilitação das interrupções.

Existe um bit de habilitação geral, denominado **EA**, sendo que as interrupções só podem acontecer se esse bit estiver em 1.

| bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | IE.7 | IE.6 | IE.5 | IE.4 | IE.3 | IE.2 | IE.1 | IE.0 |
| (IE) = | EA | | ET2 | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |

Registrador: IE (Interrupt Enable)

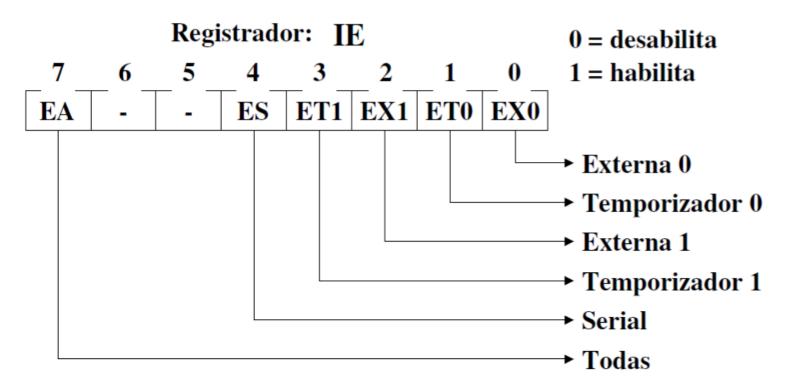

Descrição dos bits do registrador IE, responsável pela habilitação e desabilitação das interrupções.


Registrador: IE (Interrupt Enable)

| bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|--------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| | _ | IE.6 | | _ | _ | | | |
| (IE) = | EA | | ET2 | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |

| Símbolo | Posição | Função |
|---------|---------|---|
| EA | IE.7 | Desabilitador geral de todas as interrupções |
| | | 0: nenhuma interrupção é vetorizada |
| | | 1: cada fonte de interrupção é individualmente habilitada ou desabilitada por setar ou limpar seu correspondente <i>bit</i> habilitador |
| - | IE.6 | Reservada |
| ET2 | IE.5 | Habilita/desabilita a fonte de interrupção de overflow ou captura do timer/contador 2 |
| ES | IE.4 | Habilita/desabilita a fonte de interrupção da interface do canal de comunicação serial |
| ET1 | IE.3 | Habilita/desabilita a fonte de interrupção de overflow do timer/contador 1 |
| EX1 | IE.2 | Habilita/desabilita a fonte de interrupção externa 1 |
| ET0 | IE.1 | Habilita/desabilita a fonte de interrupção de overflow do timer/contador 0 |
| EX0 | IE.0 | Habilita/desabilita a fonte de interrupção externa 0 |

Registrador: IP (Interrupt Priority)

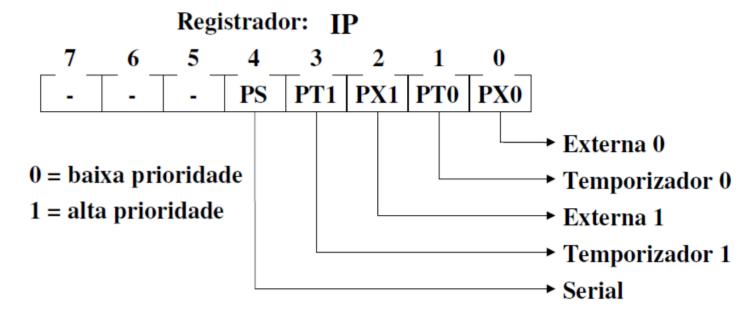A prioridade das interrupções é definida pelo registrador IP (Interrupt Priority). Estão disponíveis dois níveis de prioridade: o alto e o baixo.



Descrição dos bits do registrador IP, responsável por especificar a prioridade de cada interrupção.

Registrador: IP (Interrupt Priority)


| bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | IP.7 | IP.6 | IP.5 | IP.4 | IP.3 | IP.2 | IP.1 | IP.0 |
| IP= | - | - | PT2 | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |

Bit de prioridade = 1 ⇒ atribui alta prioridade;

Bit de prioridade = $0 \Rightarrow$ atribui baixa prioridade;

| Posição | Função |
|---------|--|
| IP.7 | Reservada |
| IP.6 | Reservada |
| IP.5 | Bit de prioridade da fonte de interrupção do timer/contador 2 |
| IP.4 | Bit de prioridade da fonte de interrupção do canal de comunicação serial |
| IP.3 | Bit de prioridade da fonte de interrupção do timer/contador 1 |
| IP.2 | Bit de prioridade da fonte de interrupção externa 1 |
| IP.1 | Bit de prioridade da fonte de interrupção do timer/contador 0 |
| IP.0 | Bit de prioridade da fonte de interrupção externa 0 |
| | IP.7 IP.6 IP.5 IP.4 IP.3 IP.2 IP.1 |

Registrador: TCON (Timer Controller)

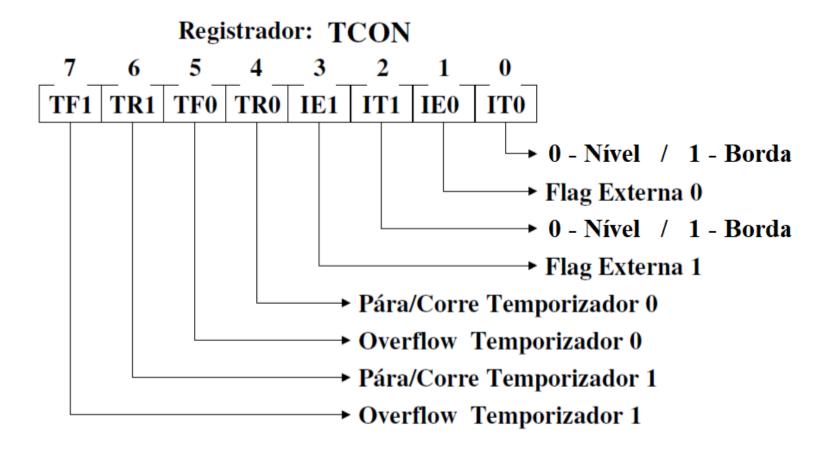

Registrador TCON, onde se especifica se as interrupções externas trabalharão por nível ou por flanco.

Registrador: TCON (Timer Controller)

Os quatro *bits* menos significativos do registrador de controle dos *timers*/contadores chamado de TCON gerenciam o funcionamento das interrupções externas.

| bits | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | TCON.7 | TCON.6 | TCON.5 | TCON.4 | TCON.3 | TCON.2 | TCON.1 | TCON.0 |
| TCON | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |


São 2 entradas de interrupção externas:

- ➤ interrupção 0 (P3.2/ INT0)
- ➤ interrupção 1 (P3.3/ INT1)

Flag IT0 do TCON

| bits | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | TCON.7 | TCON.6 | TCON.5 | TCON.4 | TCON.3 | TCON.2 | TCON.1 | TCON.0 |
| TCON | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |

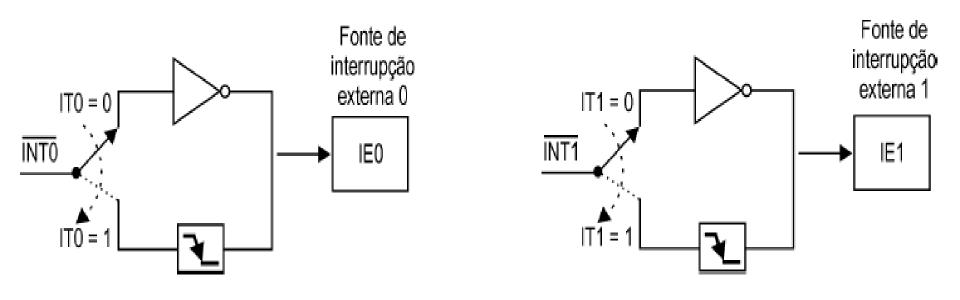ITO (**TCON.0**): especifica se o sinal elétrico vindo da interface externa ativa a interrupção por nível lógico zero ou por borda de descida, respectivamente.



Flag IE0 do TCON

| bits | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | TCON.7 | TCON.6 | TCON.5 | TCON.4 | TCON.3 | TCON.2 | TCON.1 | TCON.0 |
| TCON | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |

Caso a interrupção externa 0 for programada para gerar interrupções quando o seu nível lógico for igual a zero, esse *bit* não é resetado quando a sub-rotina de atendimento a essa fonte de interrupção é atendida e deve ser resetado na rotina de atendimento a essa fonte de interrupção.


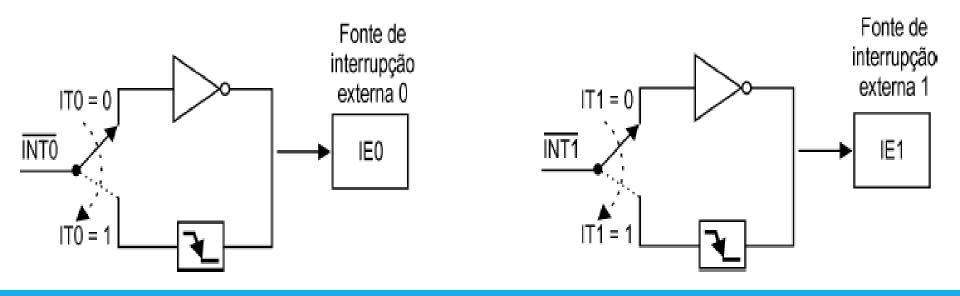


Diagrama das interrupções

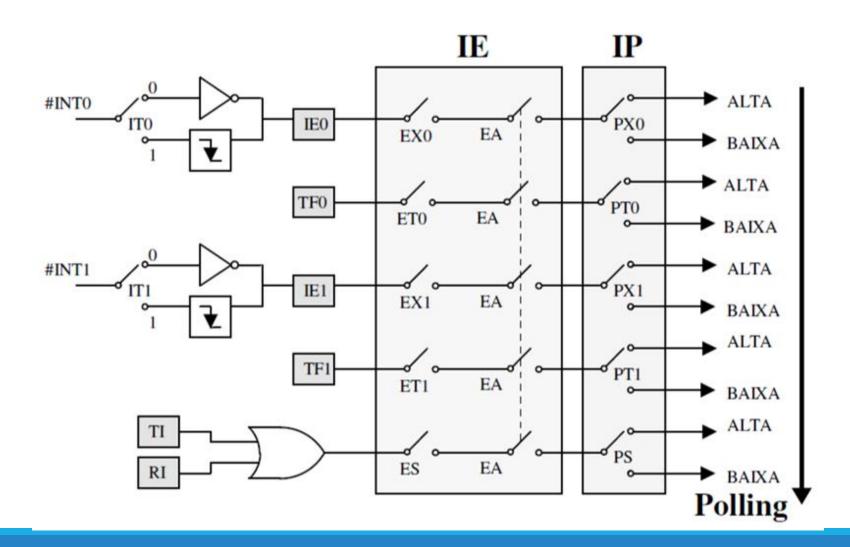

Endereço de desvio das interrupções

| Fonte de interrupção | Nome da fonte de interrupção | Endereço vetor |
|----------------------|--|----------------|
| RESET | Reset | 0000h |
| IE0 | Fonte de interrupção externa 0 | 0003h |
| TF0 | Fonte de interrupção do timer/contador 0 | 000Bh |
| IE1 | Fonte de interrupção externa 1 | 0013h |
| TF1 | Fonte de interrupção do timer/contador 1 | 001Bh |
| RI + TI | Fonte de interrupção do canal de comunicação serial | 0023h |
| TF2 + EXF2 | Fonte de interrupção do timer/contador 2 + externa 2 | 002Bh |

Passos para configurar e escrever rotina de interrupções

Em adicional, para as interrupções externas, os pinos INT0 e INT1 (P3.2 e P3.3) devem ficar inicialmente em 1 lógico (as interfaces devem ser projetadas para inicialmente operarem em 1 lógico e quando tiver alguma ocorrência, ela deve ir para 0 lógico), e dependendo se a fonte de interrupção é ativada por nível ou borda de descida, os *bits* IT0 e IT1 no registrador TCON podem precisar ser setados para 1 lógico (IT0 e IT1=0 \Rightarrow ativado por nível e IT0 e IT1=1 \Rightarrow ativado por transição).

Exemplo de Interrupção Externa

Registrador: TCON (Timer Controller)

Os quatro *bits* menos significativos do registrador de controle dos *timers*/contadores chamado de TCON gerenciam o funcionamento das interrupções externas.

| bits | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | TCON.7 | TCON.6 | TCON.5 | TCON.4 | TCON.3 | TCON.2 | TCON.1 | TCON.0 |
| TCON | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |


São 2 entradas de interrupção externas:

- ➤ interrupção 0 (P3.2/ INT0)
- ➤ interrupção 1 (P3.3/ INT1)

Pinagem do 8051

| Pino | Descrição |
|--------------|---|
| P3.2 (#INTO) | Usado como entrada para o pedido de interrupção 0. |
| P3.3 (#INT1) | Usado como entrada para o pedido de interrupção 1. |
| P3.4 (T0) | Entrada de contagem para CTO, quando operando no modo contador. |
| P3.5 (T1) | Entrada de contagem para CT1, quando operando no modo contador. |

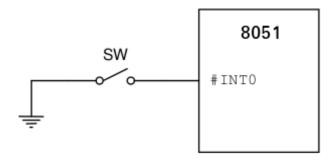Crie um programa com interrupção externa INTO (pino P3.2) que realize o complemento do pino P1.0 cada vez que a interrupção for acionada.



Solução:

org 0000h **LJMP START** ;Pula incondicionalmente para START org 0003h INT_EXT0: **CPL P1.0** ;complementa P1.0 ;Retorna da interrupção RETI org 0080h **START:** SETB EA ;Habilita as interrupções ;Habilita a interrupção 0 SETB EXO **SETB ITO** ;Trabalhando com borda de descida SJMP\$;Laço de repetição

Solução:

```
org 0000h
     LJMP START
                             ;Pula incondicionalmente para START
org 0003h
INT_0:
     CPL P1.0
                             ;complementa P1.0
     RETI
                             ;Retorna da interrupção
org 0080h
START:
     SETB EA
                             ;Habilita as interrupções
     SETB EXO
                             ;Habilita a interrupção 0
     SETB IT0
                             ;Trabalhando com borda de descida
     SJMP $
                             ;Laço de repetição
```

| Pedido | Interrupção | Endereço | |
|----------|----------------|----------|--|
| IE0 | Externa 0 | 0003H | |
| TF0 | Temporizador 0 | 000BH | |
| IE1 | Externa 1 | 0013H | |
| TF1 | Temporizador 1 | 001BH | |
| TI ou RI | Serial | 0023H | |

Solução:

org 0000h

LJMP START ;Pula incondicionalmente para START

org 0003h

INT_0:

CPL P1.0

;complementa P1.0

RETI ;Retorna da interrupção

org 0080h


START:


SETB EA ;Habilita as interrupções

SETB EX0 ;Habilita a interrupção 0

SETB ITO ;Trabalhando com borda de descida

SJMP\$;Laço de repetição

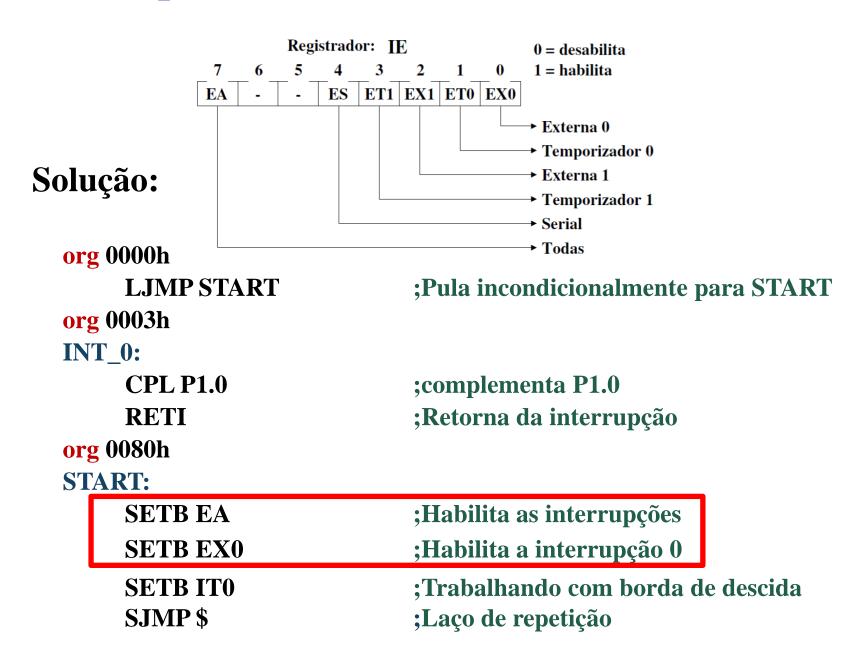

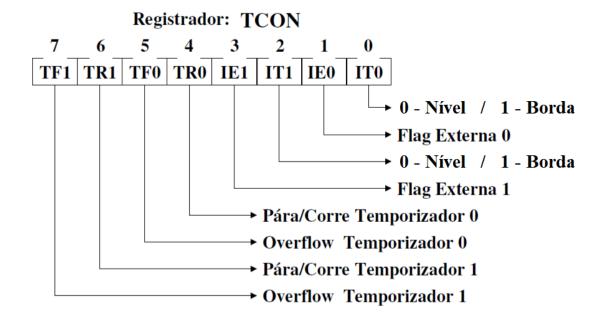

;Pula incondicionalmente para START

Solução:

org 0000h

LJMP START

org 0003h

INT 0:

CPL P1.0

RETI

org 0080h

START:

SETB EA

SETB EX0

Habilita as interrupções

;Habilita a interrupção 0

;Trabalhando com borda de descida

;Retorna da interrupção

;Laço de repetição

complementa P1.0

SETB IT0


SJMP \$

Solução:

org 0000h **LJMP START** ;Pula incondicionalmente para START org 0003h INT_EXT0: **CPL P1.0** ;complementa P1.0 ;Retorna da interrupção RETI org 0080h **START:** SETB EA ;Habilita as interrupções ;Habilita a interrupção 0 SETB EXO **SETB ITO** ;Trabalhando com borda de descida SJMP\$;Laço de repetição

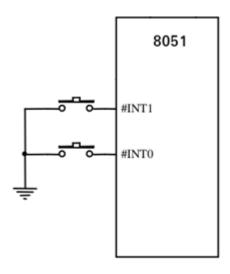Exemplo de Interrupção Externa

Para o esquema apresentado na figura e considerando a chave SW0 e SW1, INT0 (pino P3.2) que realize o complemento do pino P1.0, INT1 (pino P3.3) que realize o complemento do pino P1.7.



Solução:

```
org 0000h
     L.IMP START
                                ;Pula incondicionalmente para START
org 0003h
INT EXT0:
     CPL P1.0
                                ;complementa P1.0
     CLR IE0
     RETI
                                ;Retorna da interrupção
org 0013h
INT EXT1:
     CPL P1.7
                                ;complementa P1.7
     CLR IE1
     RETI
                                ;Retorna da interrupção
org 0080h
START:
     SETB EA
                                ;Habilita as interrupções
     SETB EXO
                                ;Habilita a interrupção 0
     SETB EX1
                                ;Habilita a interrupção 1
     SJMP$
                                ;Laço de repetição
```

LJMP START

CPL P1.0

CLR IE0

CPL P1.7

CLR IE1

SETB EA

SETB EX0

SETB EX1

SJMP\$

RETI

RETI

Solução:


org 0000h

org 0003h

org 0013h INT_EXT1:

org 0080h START:

INT EXT0:

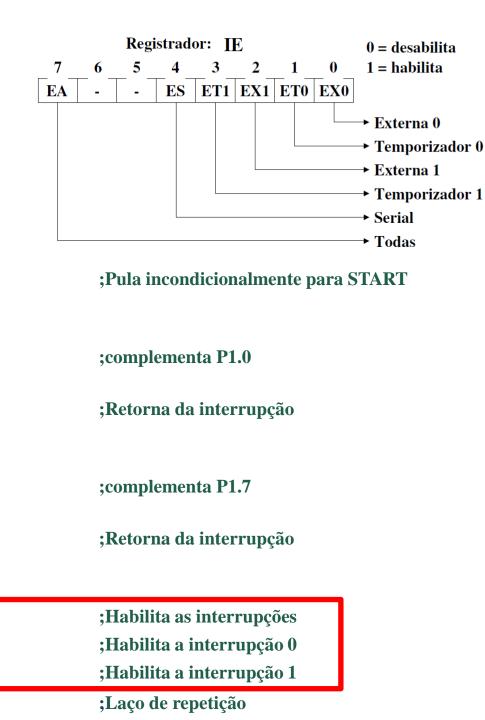

| Pedido | Interrupção | Endereço | |
|----------|----------------|----------|--|
| IE0 | Externa 0 | 0003H | |
| TF0 | Temporizador 0 | 000BH | |
| IE1 | Externa 1 | 0013H | |
| TF1 | Temporizador 1 | 001BH | |
| TI ou RI | Serial | 0023H | |

Solução:

org 0000h

LJMP START ;Pula incondicionalmente para START

;complementa P1.0

;complementa P1.7

;Retorna da interrupção

;Retorna da interrupção

org 0003h

INT_EXT0:

CPL P1.0

CLR IE0

RETI

org 0013h

INT EXT1:

CPL P1.7

CLR IE1

RETI

org 0080h

START:

SETB EA ;Habilita as interrupções

SETB EX0 ;Habilita a interrupção 0

SETB EX1 ;Habilita a interrupção 1

SJMP\$;Laço de repetição

LJMP START

CPL P1.0

CLR IE0

CPL P1.7

CLR IE1

SETB EA

SETB EX0

SETB EX1

SJMP\$

RETI

RETI


Solução:

org 0000h

org 0003h INT_EXT0:

org 0013h INT EXT1:

org 0080h START:

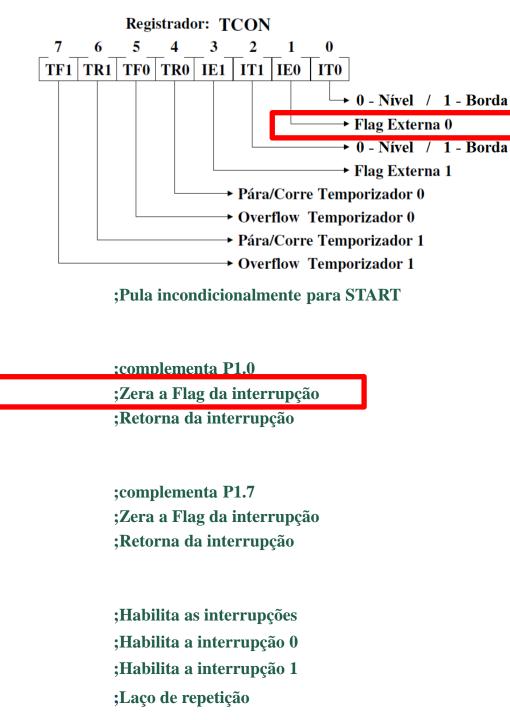

| Pedido | Interrupção | Endereço | |
|----------|----------------|----------|--|
| IE0 | Externa 0 | 0003H | |
| TF0 | Temporizador 0 | 000BH | |
| IE1 | Externa 1 | 0013H | |
| TF1 | Temporizador 1 | 001BH | |
| TI ou RI | Serial | 0023H | |

Solução:

org 0000h

LJMP START

;Pula incondicionalmente para START

org 0003h

INT_EXT0:

CPL P1.0

;complementa P1.0

CLR IE0

RETI

:Retorna da interrupção

org 0013h

INT_EXT1:

CPL P1.7 ;complementa P1.7

CLR IE1

RETI ;Retorna da interrupção

org 0080h


START:

SETB EA ;Habilita as interrupções

SETB EX0 ;Habilita a interrupção 0

SETB EX1 ;Habilita a interrupção 1

SJMP\$;Laço de repetição

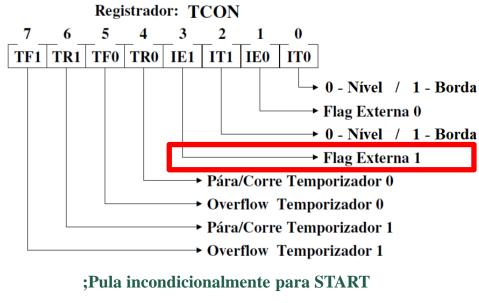

org 0000h LJMP START org 0003h

INT_EXT0:

Solução:

CPL P1.0 ;complementa P1.0

CLR IE0 ;Zera a Flag da interrupção ;Retorna da interrupção

RETI

org 0013h

INT EXT1:

CPL P1.7 complementa P1.7 **CLR IE1** ¿Zera a Flag da interrupção RETI ;Retorna da interrupção

org 0080h

START:

SETB EA ;Habilita as interrupções SETB EX0 ;Habilita a interrupção 0

SETB EX1 ;Habilita a interrupção 1

SJMP \$;Laço de repetição


Solução:

```
org 0000h
     L.IMP START
                                ;Pula incondicionalmente para START
org 0003h
INT EXT0:
     CPL P1.0
                                ;complementa P1.0
     CLR IE0
     RETI
                                ;Retorna da interrupção
org 0013h
INT EXT1:
     CPL P1.7
                                ;complementa P1.7
     CLR IE1
     RETI
                                ;Retorna da interrupção
org 0080h
START:
     SETB EA
                                ;Habilita as interrupções
     SETB EX0
                                ;Habilita a interrupção 0
     SETB EX1
                                ;Habilita a interrupção 1
     SJMP$
                                ;Laço de repetição
```

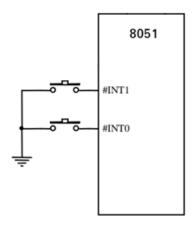Exemplo de Interrupção Externa

Para o esquema apresentado na figura e considerando a chave SW0 e SW1, INT0 (pino P3.2) que realize o complemento do pino P1.0, INT1 (pino P3.3) que realize o complemento do pino P1.7.

Faça com que os LEDs no P1.0 e P1.7 só sejam acionados quando o botão é pressionado e solto.



Para resolver esse problema, temos que utilizar por borda

Solução:

```
org 0000h
     L.IMP START
                                 ;Pula incondicionalmente para START
org 0003h
INT EXT0:
     CPL P1.0
                                 ;complementa P1.0
     RETI
                                 ;Retorna da interrupção
org 0013h
INT EXT1:
     CPL P1.7
                                 ;complementa P1.7
     RETI
                                 ;Retorna da interrupção
org 0080h
START:
     SETB EA
                                 ;Habilita as interrupções
     SETB EX0
                                 ;Habilita a interrupção 0
     SETB EX1
                                 ;Habilita a interrupção 1
     SETB ITO
                                 ;Trabalhando com borda de descida
     SETB IT1
                                 ;Trabalhando com borda de descida
     SJMP$
                                 ;Laço de repetição
```

Bibliografia

ZELENOVSKY, R.; MENDONÇA, A. Microcontroladores Programação e Projeto com a Família 8051. MZ Editora, RJ, 2005.

Gimenez, Salvador P. Microcontroladores 8051 - Teoria e Prática, Editora Érica, 2010.